

Byczko Maciej Malek Jan Maziec Michał	Prowadzący: Mgr Inż. Monika Prucnal	Numer ćwiczenia 1
Grupa nr. 1	Temat ćwiczenia: Narzędzia pomiarowe	Ilość punktów:
Tydzień Nieparzysty Godzina 11:15-13:00	Data wykonania ćwiczenia: 21 marca 2020	

1 Część teoretyczna i opisowa

1.1 cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie i pomiar cech prądu stałego, jego napięcia, natężenia i rezystancji. Używając wykonanych pomiarów możemy poznać niepewności pomiarowe oraz potwierdzić działanie prawa Ohma.

1.2 Wstęp teoretyczny

1.2.1 Woltomierz

Pomiary są wykonywane na dwóch różnych urządzeniach: woltomierzu analogowym oraz woltomierzu cyfrowym. Wartości są mierzone na różnych zakresach pomiarowych aby uzyskać pogląd na niepewności pomiarowe. Niezbędne jest obliczenie pomiarów napięcia, aby uzyskać pewność, że wyniki niepewności pomiarowe wiążą się z niedoskonałością sprzętu, nie zaś z niezachodzeniem w danym układzie Prawa Ohma. Napięcie jest różnicą potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Wyrażane jest w voltach, oznaczanych jako [V]. W jednostkach układu SI volt wyrażany jest jako: $\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$. Z kolei natężenie prądu to wielkość ładunku elektrycznego przepływającego przez dany punkt w ciągu sekundy. Wyrażany jest w amperach [A], które są podstawową jednostką układu SI.

1.2.2 Amperomierz

Cwiczenie skupiało się wokół pomiarów napięcia prądu elektrycznego. Napięcie jest jedną z podstawowych wielkości elektrycznych. Zgodnie z definicją jest to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu lub pola elektrycznego. Jednostką napięcia jest wolt [V]. Jeden wolt jest równy jednemu dżulowi pracy wykonanej podczas przenoszenia jednego kulomba ładunku pomiędzy punktami.


1.2.3 Omomierz

1.2.4 Pomiar rezystancji

1.3 spis użytych przyrządów

Lp.	Przyrząd	Model	Klasa przyrządu
1.	Zasilasz	TYP 5121	————
2.	Woltomierz analogowy	LM-3	0.5
3.	Woltomierz cyfrowy	UT803	————
4.	Amperomierz analogowy	LM-3	0.5
5.	Amperomierz cyfrowy	UT803	————
6.	omomierz	UT803	————
7.	Dekada rezystorowa	————	512Ω
8.	Rezystor wzorcowy	————	0.01

1.3.1 Schematy pomiarowe

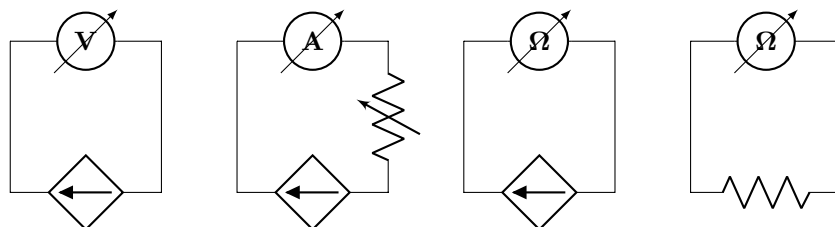

Kolejno schematy przedstawiają sposób podłączenia: 1.Woltomierza, 2.Amperomierza, 3.Omomierza, 4.Rezystora

1.4 przebieg ćwiczenia

•

1.5 wzory

2 Pomiary i obliczenia

2.1 Pomiar woltomierzem

2.1.1 Przebieg ćwiczenia

Pomiar wartości napięcia źródła bez uwzględnienia rezystancji wewnętrznej za pomocą woltomierza analogowego oraz cyfrowego dla różnych zakresów. Obliczenie względnych i bezwzględnych błędów pomiarowych. Napięcie ustawione na źródle napięcia: **3V**.

2.1.2 Pomiary

Tabela 1: Wyniki pomiarowe oraz błędy pomiarowe dla ustalonego napięcia 3V

Nr.	$U_z[V]$	α	α_{max}	$U_v[V]$	$\pm\Delta U[V]$	$\delta U[\%]$	$[U - \Delta; U + \Delta U]$
1.	30	6	75	2,4	0,15	6,25	$[2, 2; 2, 6]$
2.	15	11	75	2,2	0,075	3,409	$[2, 32; 2, 48]$
3.	7,5	23	75	2,3	0,0375	1,630	$[2, 36; 2, 44]$
4.	3	58	75	2,32	0,015	0,647	$[2, 38; 2, 42]$

Opis oznaczeń:

- $U_z[V]$ - Zakres woltomierza
- α - Odczytane wartość wskazówki
- $U[V]$ - Napięcie wskazane przez woltomierz
- $\pm\Delta U[V]$ - Bezwzględny błąd pomiaru
- $\delta U[\%]$ - Względny błąd pomiaru
- $[U - \Delta; U + \Delta U]$ - Przedział zawierający wartość prawdziwą

2.1.3 Wzory i przykładowe obliczenia

Napięcie wskazane przez woltomierz - $U_v = \frac{\alpha}{\alpha_{max}} * U_z$

Bezwzględny błąd pomiaru - $\Delta U = \frac{Klasa * U_z}{100}$

Względny błąd pomiaru - $\delta U[\%] = \frac{\Delta U_v}{U_v}$

Przykładowe obliczenia dla pomiaru nr.1:

$$U_v = \frac{6}{75} * 30 = 2,4V \quad \Delta U_v = \frac{0,5 * 30}{100} = 0,15V \quad \delta U = \frac{0,15}{2,4} = 6,25\%$$

3 Wyniki i Wnioski